

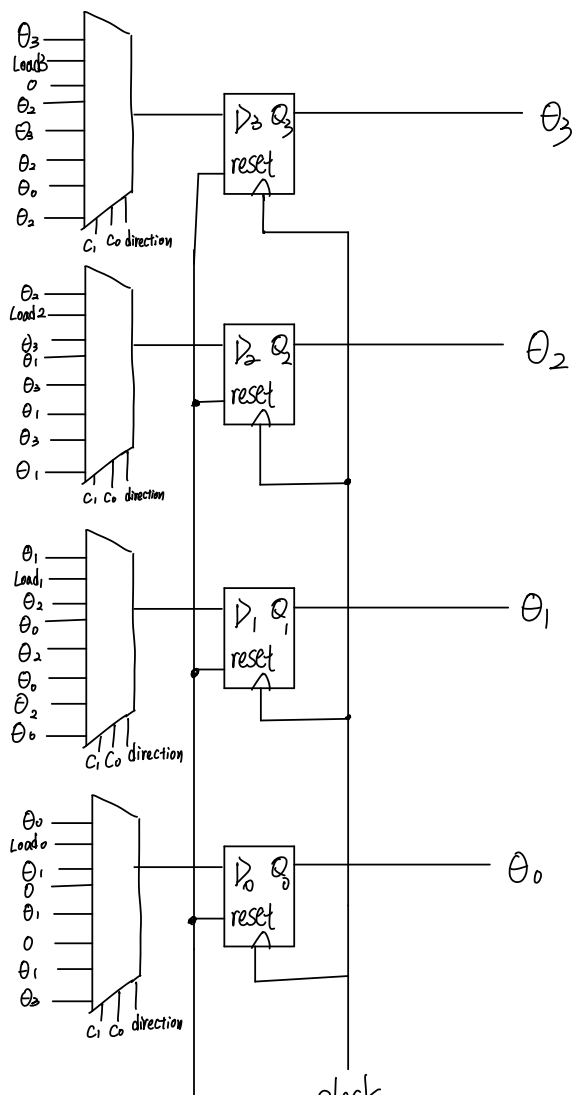


C_1	C_0	direction	Next state				
			θ_3^+	θ_2^+	θ_1^+	θ_0^+	
0	0	0	θ_3	θ_2	θ_1	θ_0	Hold
0	0	1	$Load_3$	$Load_2$	$Load_1$	$Load_0$	Parallel load
0	1	0	0	θ_3	θ_2	θ_1	Logical left
0	1	1	θ_2	θ_1	θ_0	0	Logical right
1	0	0	θ_3	θ_3	θ_2	θ_1	Arithmetic right
1	0	1	θ_2	θ_1	θ_0	0	Arithmetic left
1	1	0	θ_0	θ_3	θ_2	θ_1	Circular right
1	1	1	θ_2	θ_1	θ_0	θ_3	Circular left

 



reset clock

2. a)

 


Cycle	Op - Sender	Q0	Q1	Q2	Q3	Op - Recvr	Q0	Q1	Q2	Q3
0	Load	x	x	x	x	shift	x	x	x	x
1	shift	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	shift	x	x	x	x
2	shift	x	D ₀	D ₁	D ₂	shift	D ₃	x	x	x
3	Load	x	x	D ₀	D ₁	shift	D ₃	D ₂	x	x
4	shift	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	shift	D ₁	D ₂	D ₃	x
5	shift	x	D ₀	D ₁	D ₂	shift	D ₃	D ₁	D ₂	D ₃
6										
7										
8										
9										
10										

b)

  

Cycle	Op - Sender	Q0	Q1	Q2	Q3	Op - Recvr	Q0	Q1	Q2	Q3
0	Load	x	x	x	x	shift	x	x	x	x
1	shift	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	shift	x	x	x	x
2	shift	x	D ₀	D ₁	D ₂	shift	D ₃	x	x	x
3	shift	x	x	D ₀	D ₁	shift	D ₃	D ₂	x	x
4	shift	x	x	x	D ₀	shift	D ₁	D ₂	D ₃	x
5	Load	x	x	x	x	shift	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
6	shift	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	shift	x	D ₀	D ₁	D ₂
7	shift	x	D ₀	D ₁	D ₂	shift	D ₃	x	D ₀	D ₁
8										
9										
10										

3. up by 2.

 

PS_3	PS_2	PS_1	PS_0	N_3	N_2	N_1	N_0
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0

